



به نام خدا

گزارش آزمایشگاه FPGA

آزمایش اول

گروه سه

علی ایمانقلی

میلاد عظیمی فشی

زهرا کشاورز هدایتی

فاطمه رحیمی

## فهرست

3	ارتباط با کامپیوتر از طریق درگاه سریال
3	Async_transmitter
5	Async_receiver
8	راه اندازی و تست سیستم کلی
8	واحد کنترل
9	کنترلر دریافت کننده
9	کنترلر ارسال کننده
10	کنترلر فیلتر
10	توضیح عملکرد کد متلب
11	اضافه کردن فایل Analyzer Timing analyzer wizard
12	اضافه کردن یک PLL به صورت یک ماژول و اتصال اون به کلاک سیستم

## ارتباط با کامپیوتر از طریق درگاه سریال

### Async\_transmitter

```
module async_transmitter(
    input clk,
    input TxD_start,
    input [7:0] TxD_data,
    output TxD,
    output TxD_busy
);
```

- مقادیر پارامترها

```
parameter ClkFrequency = 50000000;
parameter Baud = 115200;
parameter Oversampling = 1;
```

- گرفتن اینستنس از ماژول baud rate generator


زمانی که در حال ارسال داده باشد BaudTickGen فعال میشود (زمانی که در حال ارسال داده است busy یک میشود و enable که active low است به این شرط حساس است).

خروجی این ماژول هم به sample وصل شده است.

```
wire TxDTick;
```

```
BaudTickGen #(ClkFrequency, Baud, Oversampling) tickgen(.clk(clk), .enable(!TxD_busy), .tick(TxDTick));
```

- state machine

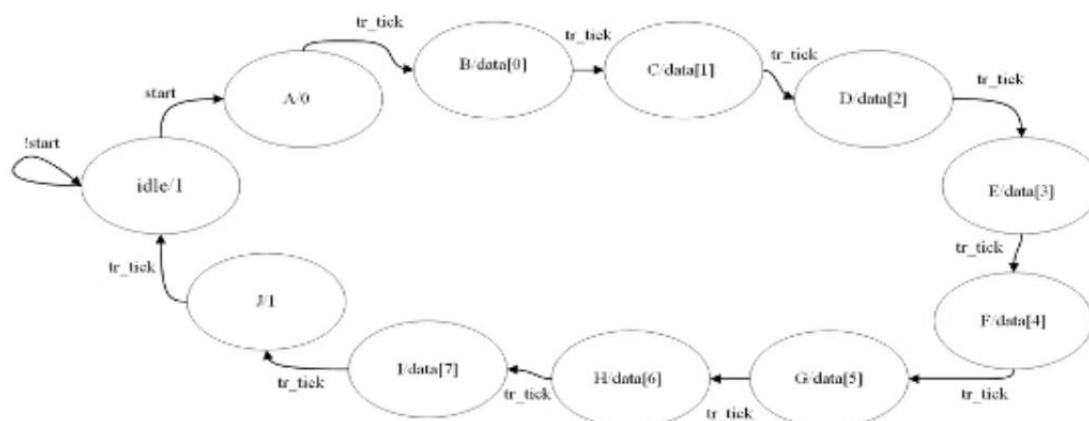

همانطور که در شکل دیده میشود 11 استیت داریم که در بدنه always زیر پیاده سازی شده است. اگر start یک شده باشد و در حال ارسال داده دیگری نباشیم (ready که در صورت بودن در استیت 0000 یک میشود، هم یک باشد)، هشت بیت ورودی را دریافت کرده و در شیفت رجیستر قرار میدهیم. بعد از این هر بار به اندازه یک بار tick زدن (که با یک شدن TxDTick مشخص میشود) صبر میکنیم و یک بیت از دیتا را ارسال میکنیم (شیفت رجیستر را یک بار شیفت میدهیم و وارد استیت بعد میشویم).

```

reg [3:0] TxD_state = 0;
wire TxD_ready = (TxD_state==0);
assign TxD_busy = ~TxD_ready;

reg [7:0] TxD_shift = 0;
always @(posedge clk)
begin
    if(TxD_ready & TxD_start)
        TxD_shift <= TxD_data;
    else
        if((TxD_state>4'b0001) & TxDTick)
            TxD_shift <= (TxD_shift >> 1);

    case(TxD_state)
        4'b0000: if(TxD_start) TxD_state <= 4'b0001;
        4'b0001: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b0010; // start bit
        4'b0010: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b0011; // bit 0
        4'b0011: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b0100; // bit 1
        4'b0100: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b0101; // bit 2
        4'b0101: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b0110; // bit 3
        4'b0110: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b0111; // bit 4
        4'b0111: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b1000; // bit 5
        4'b1000: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b1001; // bit 6
        4'b1001: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b1010; // bit 7
        4'b1010: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b0000; // stop1
        default: if(TxDTick) TxD_state <= 4'b0000;
    endcase
end

```

- تعیین خروجی فرستنده


طبق قراردادی که بین گیرنده و فرستنده هست، وقتی فرستنده در حال ارسال داده نیست، بیت یک روی باس قرار دارد پس خروجی فرستنده را با این شرط که در استیتی ارسال داده نیستیم or میکنیم (اگر در حال ارسال داده نباشیم یک روی باس قرار میگیرد. در غیر این صورت هم (که با شرط `txd_state>0001` مشخص شده است) بیت صفر شیفت رجیستر را ارسال میکنیم (که در استیت بعد دور ریخته میشود).

```

assign TxD = (TxD_state == 4'b0000) | ((TxD_state > 4'b0001) & TxD_shift[0]) | (TxD_state == 4'b1010);
endmodule

```

- نتیجه شبیه سازی transmitter:

 

```
module async_receiver(
    input clk,
    input RxD,
    output reg RxD_data_ready = 0,
    output reg [7:0] RxD_data = 0
);
```

- مقادیر پارامترها

```
parameter ClkFrequency = 50000000;
parameter Baud = 115200;
parameter Oversampling = 4; // needs to be a power of 2
```


- گرفتن اینستنس از ماژول baud rate generator

زمانی که در حال دریافت داده باشد BaudTickGen فعال میشود (چون در تمام stateها غیر از 0000 ریسور در حال دریافت داده است و enable که active low است به این شرط حساس است).

خروجی این ماژول هم به sample وصل شده است.

```
BaudTickGen #(ClkFrequency, Baud, Oversampling) tickgen(.clk(clk), .enable((RxD_state==4'b0000)), .tick(sample));
//assign RxD_data_ready = (RxD_state == 4'b1011);
```

- state machine

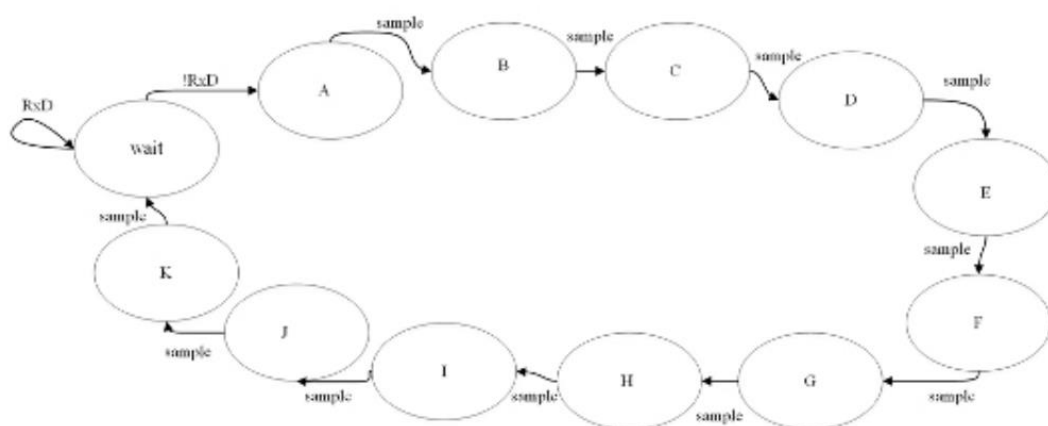

همانطور که در شکل دیده میشود 12 استیت داریم که در بدنه always زیر پیاده سازی شده است. بعد از دریافت start bit بار اول به اندازه 2 بار tick زدن (که با count می شماریم) صبر میکنیم تا در tick دوم sample بگیریم. بعد از این اگر هر بار به اندازه 4 تا tick صبر کنیم (که با cout مشخص میشود و در قسمت بعد، پیاده سازی آن آمده است)، هر بار در tick دوم sample گرفته ایم.

ضمناً اگر در حالت wait نباشیم، در هر state هشت بیت دیتای خروجی را با یک بیت ورودی، شیف्ट می‌دهیم که در بدنه else if آمده است.

```
always @(posedge clk)
begin
    if((RxD_state == 4'b0000) & !RxD)
        RxD_data[0] = RxD;

    else if((RxD_state > 4'b0010) & cout)
        RxD_data <= { RxD, RxD_data[7:1]};

    case(RxD_state)
        4'b0000: if(!RxD) RxD_state <= 4'b0001;
        4'b0001: if(count == 2'b10) RxD_state <= 4'b0010; // start bit
        4'b0010: if(cout) RxD_state <= 4'b0011; // start bit sampling
        4'b0011: if(cout) RxD_state <= 4'b0100; // bit 0
        4'b0100: if(cout) RxD_state <= 4'b0101; // bit 1
        4'b0101: if(cout) RxD_state <= 4'b0110; // bit 2
        4'b0110: if(cout) RxD_state <= 4'b0111; // bit 3
        4'b0111: if(cout) RxD_state <= 4'b1000; // bit 4
        4'b1000: if(cout) RxD_state <= 4'b1001; // bit 5
        4'b1001: if(cout) RxD_state <= 4'b1010; // bit 6
        4'b1010: begin if(cout) RxD_state <= 4'b1011; end // bit 7
        4'b1011: begin if(sample) RxD_state <= 4'b0000; RxD_data_ready=1; end // stop1
        default: if(RxD) RxD_state <= 4'b0000;
    endcase
end
```

#### • تعیین count و cout

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد بار اول نیاز است به اندازه دو تیک (که خروجی تیک به sample وصل شده است) صبر کنیم و با count یک شدن sample را می‌شماریم. پس از این هم باید به اندازه 4 تیک صبر کنیم، لذا با هر بار که count از صفر به سه میرسد، cout را یک می‌کنیم و همانطور که در قسمت قبل داده شد، غیر از دو استتیت ابتدایی، باقی استتیت ها با cout تغییر میکنند.

```
always@( sample)begin

    if (RxD_state == 4'b0000) begin
        count = 2'b00;
        cout = 0; end
    else if ( sample)begin


        count = count + 1;
        cout = 0; end

        if (count == 2'b11 & sample)
            cout = 1'b1;
        else if(count == 2'b11 & ~sample)
            cout = 1'b0;

    end

endmodule
```




- نتیجه شبیه سازی receiver:

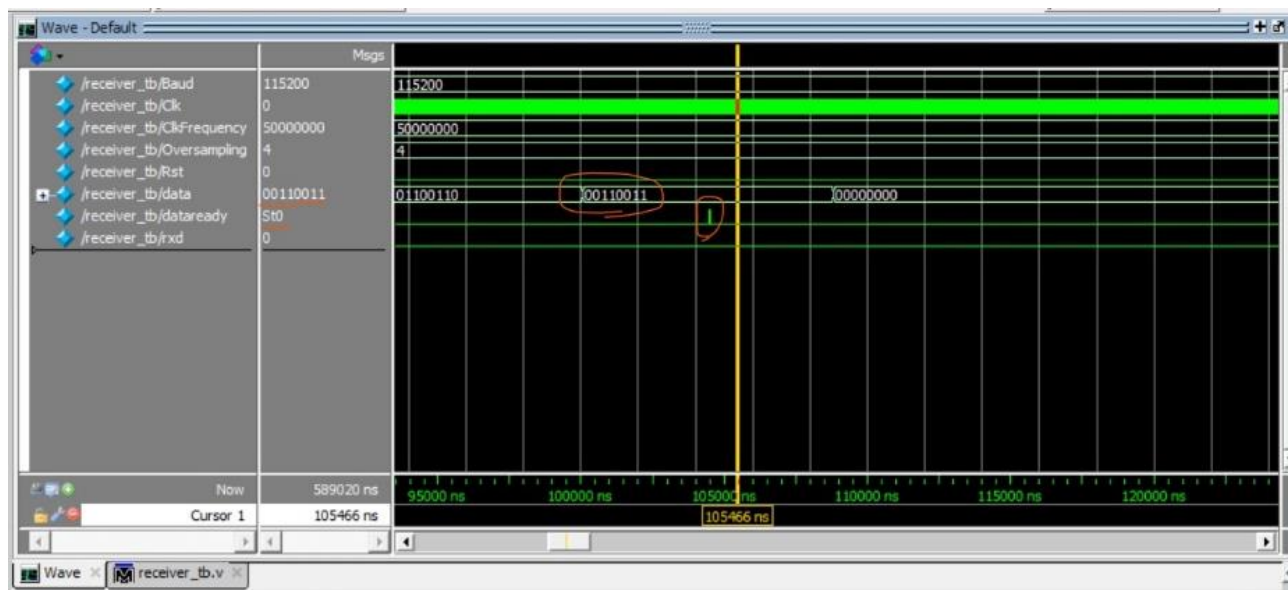

## راه اندازی و تست سیستم کلی

### واحد کنترل

پیاده سازی با ماشین حالت :

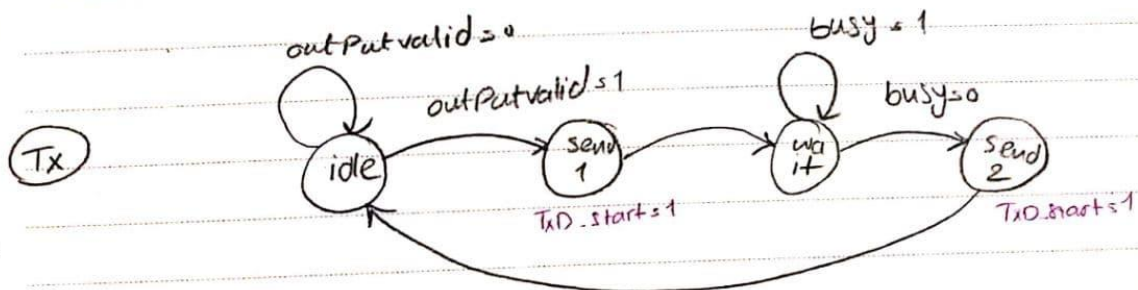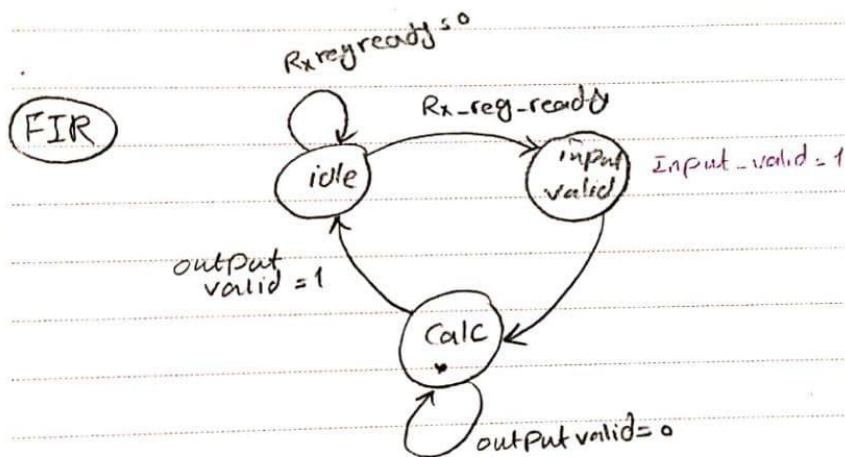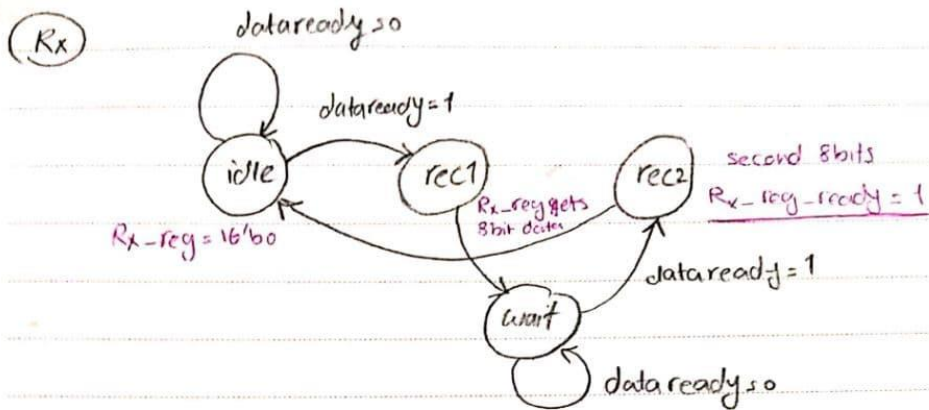

Scanned with CamScanner

واحد کنترل این پروژه برای اینکه بتواند حالت دوطرفه بودن انتقالات را رعایت کند شامل سه بخش جداگانه برای هر یک از قسمت های دریافت کننده و ارسال کننده و فیلتر است.



## کنترلر دریافت کننده

```
//RX
always@(presentState_RX, data_ready)
begin
    //nextState <= start;// we must initialize out in order to synthesize tool don't make a latch.
    case(presentState_RX)
        idel_RX: if(data_ready == 1'b1) nextState_RX = recive_1_RX; else nextState_RX = idel_RX;
        recive_1_RX: nextState_RX = wait_1_RX;
        wait_1_RX: if(data_ready == 1'b1) nextState_RX = recive_2_RX; else nextState_RX = wait_1_RX;
        recive_2_RX: nextState_RX = idel_RX;
    endcase
end
```

### توضیح عملکرد:

یک رجیستر 16 بیتی برای دریافت دو مرحله ای داده در نظر میگیریم.

ابتدا در استیت idel\_RX صبر می کند تا زمانی که سیگنال data\_ready صادر شود. این سیگنال به این معنی است که دیتا آماده دریافت است. پس به استیت recive\_1\_RX می رود که در این استیت فرمان شیفت دادن رجیستر به اندازه 8 بیت و در نتیجه دریافت 8 بیت اول داده صادر می شود.

سپس دوباره به استیتی می رود که منتظر سیگنال data\_ready بماند و هر وقت این سیگنال یک شد به استیت بعدی رفته و 8 بیت دیگر داده دریافت میکند و بدین ترتیب رجیستر 16 بیتی کاملاً پر می شود که در اینجا سیگنال RX\_reg\_ready را برای اعلام اینکه همه داده ها دریافت شده منتشر می کند.

## کنترلر ارسال کننده

```
//TX
always@(presentState_TX, Output_Valid_FIR, busy)
begin
    //nextState <= start;// we must initialize out in order to synthesize tool don't make a latch.
    case(presentState_TX)
        idel_TX: if(Output_Valid_FIR == 1'b1) nextState_TX = send_1_TX; else nextState_TX = idel_TX;
        send_1_TX: nextState_TX = wait_1_TX;
        wait_1_TX: if(busy == 1'b0) nextState_TX = send_2_TX; else nextState_TX = wait_1_TX;
        send_2_TX: nextState_TX = idel_TX;
    endcase
end
```

### توضیح عملکرد:

در کنترلر ارسال کننده، منتظر سیگنال Output\_Valid\_FIR می مانیم تا مطمئن شویم دیتایی که مدنظر است تولید شده و آماده ارسال است.

سپس به استیت send\_1\_TX می رود که 8 بیت اول داده را در آن ارسال می کند. به این صورت که رجیستری که 16 بیتی است و خروجی فیلتر را ذخیره می کند شیفت می دهد که 8 بیت اول از این رجیستر خارج شود. سپس به استیت wait\_1\_TX می رود که تا زمانی که سیگنال busy یک باشد و ارسال کننده مشغول باشد در آنجا می ماند.

به محض اینکه کار این قسمت تمام شود به سراغ ارسال قسمت دوم داده (8 بیت دوم) به همان صورت قبل می رود و بعد به استیت idel\_TX برمی گردد.

## کنترلر فیلتر

```
//FIR
always@(presentState_FIR, RX_reg_ready, Output_Valid_FIR)
begin
    //nextState <= start; // we must initialize out in order to synthesize tool don't make a latch.
    case(presentState_FIR)
        idel_FIR: if(RX_reg_ready == 1'b1) nextState_FIR = inputValidation_FIR; else nextState_FIR = idel_FIR;
        inputValidation_FIR: nextState_FIR = calculation_FIR;
        calculation_FIR: if(Output_Valid_FIR == 1'b1) nextState_FIR = idel_FIR; else nextState_FIR = calculation_FIR;
    endcase
end
```

### توضیح عملکرد:

این کنترلر تا زمانی که مطمئن شویم 16 بیت داده توسط دریافت کننده دریافت شده و در رجیستر آماده است در استتیت اول می ماند. سپس سیگنال معتبر بودن ورودی را صادر می کند تا فیلتر راه اندازی شود. و تا زمانی که فیلتر با سیگنال معتبر بودن خروجی، اتمام محاسباتش را اعلام نکرده در این حالت می ماند. سپس مجدد به استتیت اولیه بر میگردد و منتظر می ماند.


### توضیح عملکرد کد متلب

در ابتدا یک پورت سریال (روی COM3) ایجاد میکنیم و تنظیمات پورت را انجام میدهیم. سپس فایل صوتی را لود کرده و با تایپ دابل به عنوان input ذخیره میکنیم و output به اندازه سائز input و با مقدار صفر میسازیم. سپس شروع به فرستادن (روی پورت fwrite میکنیم) دیتا (inputs) میکنیم. چون گیرنده و فرستنده 8 بیتی اند به این شکل ارسال میکنیم (خارج قسمت و باقی مانده شان به 256). سپس دیتا را از روی پورت دریافت (fread) و ذخیره میکنیم. با توجه به اینکه برای ارسال، ورودیها را تقسیم بر 256 کرده و خارج قسمت و باقی مانده را ارسال کرده بودیم، برای بازسازی، دیتاهای فرد را ضربدر 256 و به اضافه دیتای بعدی میکنیم و به عنوان خروجی ذخیره میکنیم. سپس دیتاهای خروجی fpga را به دادههایی که قابل تبدیل به فایل صوتی اند تبدیل کرده و خروجی نهایی (فایل صوتی) را با دیتاهای فیلتر شده میسازیم.

صوت خروجی در فایل گزارش آمده است.

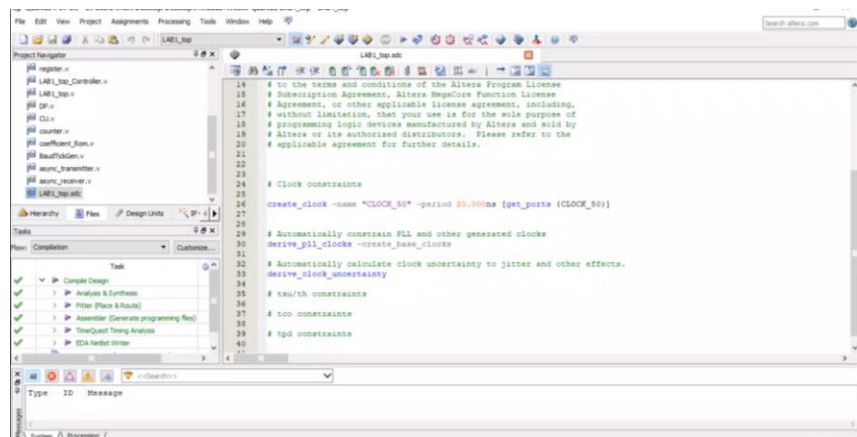
## اضافه کردن فایل Analyzer Timing analyzer wizard:

فایل sdc. تولید شده و تعیین کلاک 50MHz در شکل زیر آمده است.





ابزار Analyzer Timing analyzer wizard یک static timing analyzer برای FPGA فراهم میکند. فایل sdc مهمترین timing requirement های دیزاین را تعریف میکند و وقتی که با یک PLL کلاک generate میشود، فایل sdc کلاک های virtual, base, external, میسازد و همچنین تایمینگ دیوایس های IO را هم بر اساس virtual clk تعریف میکند و این فایل timing exception ها را هم در خود دارد.

- محدودیت هایی که می توان اضافه کرد:

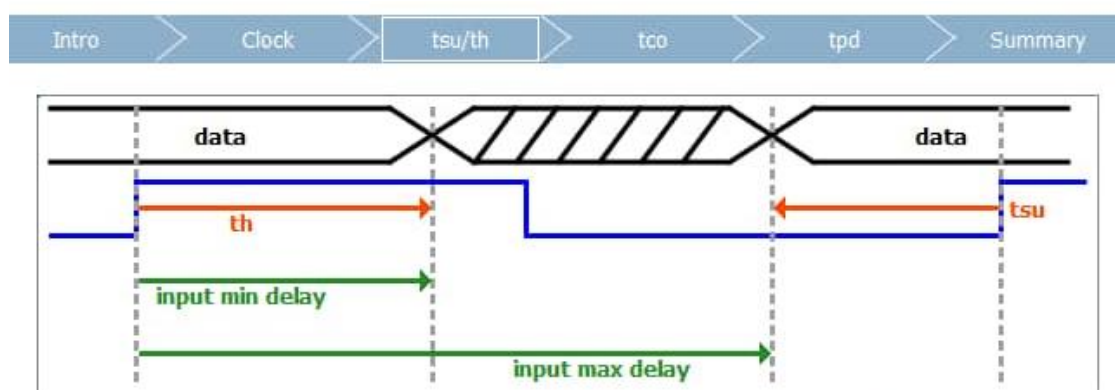

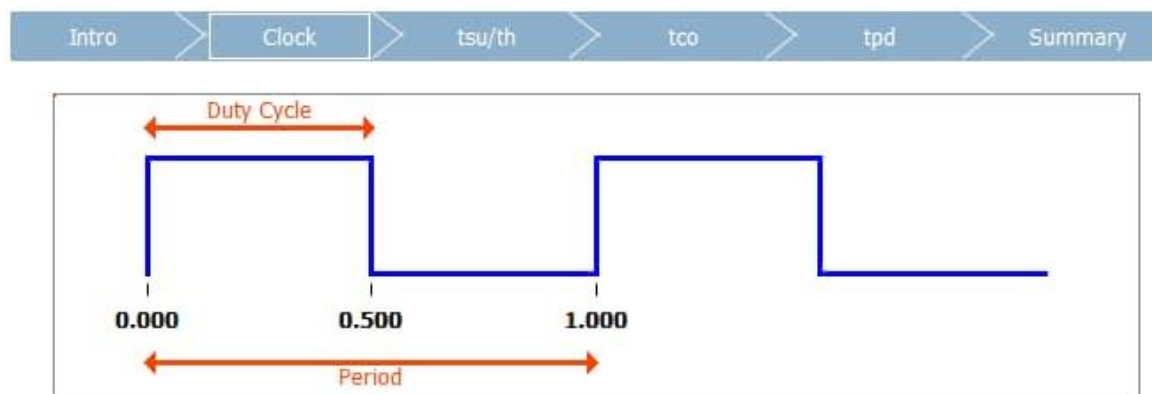Note: If an I/O register is clocked by a PLL with a small positive phase shift, add one clock period to the tsu value and subtract one clock period from the th value.




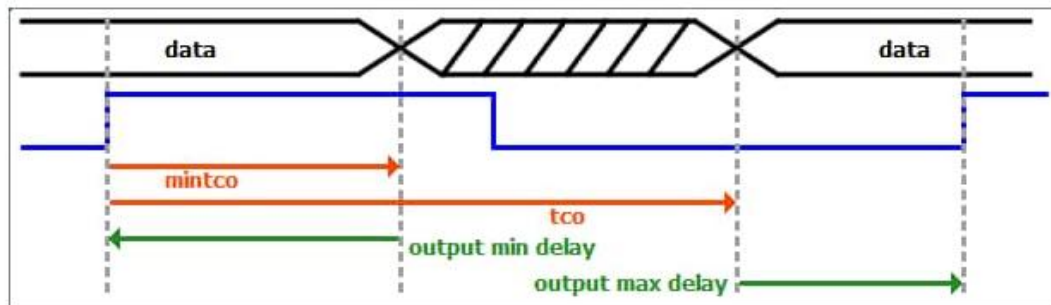

Note: If an I/O register is clocked by a PLL with a small negative phase shift, add one clock period to both the tco and minimum tco values.

The TimeQuest Timing Analyzer Wizard allows you to create initial timing constraints for your design, including clock settings, tSU, tH, and tPD constraints. If your design uses a phase-locked loop (PLL), you can use the wizard to specify the input frequency of the pin and to create the settings to generate the PLL output clocks.

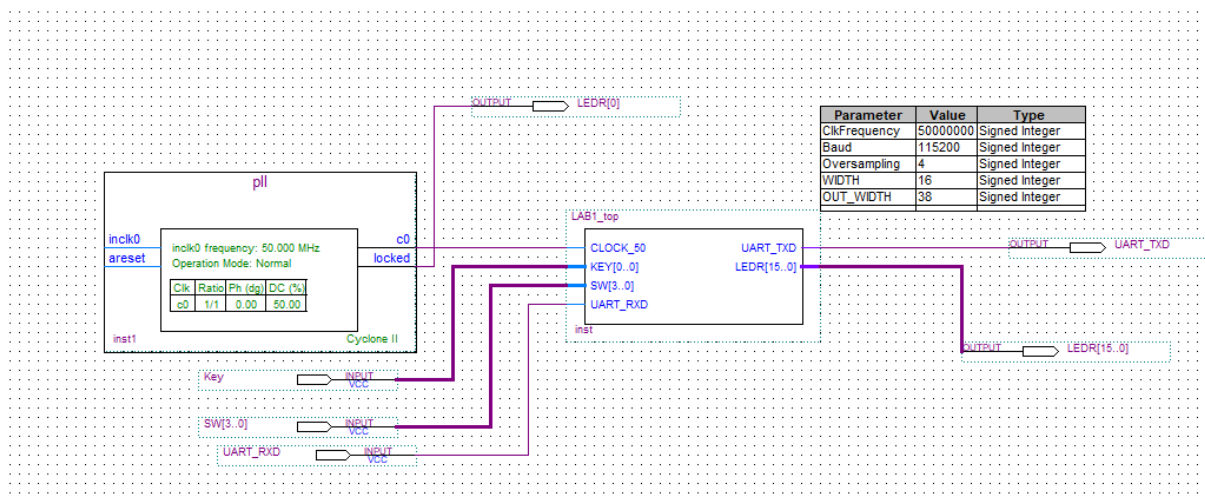اضافه کردن یک PLL به صورت یک ماژول و اتصال اون به کلاک سیستم:



نحوه ی اساین کردن کلاک به یک گلوبال کلاک:

The screenshot displays the Quartus II 64-bit software interface. The 'Table of Contents' pane on the left shows the 'Global & Other Fast Signals' section selected. The main window displays a table with the following data:

	Name	Location	Fan-Out	Global Resource Used	Global Line Name	Enable
1	CLOCK_50	PIN_P2	1199	Global Clock	GCLK3	--
2	KEY[0]	PIN_C13	16	Global Clock	GCLK11	--
3	LAB1_top_Controller:LAB1_TOP_CONTROLLER[RX_reg~0	LCCOMB_X64_Y19_N14	8	Global Clock	GCLK6	--
4	LAB1_top_Controller:LAB1_TOP_CONTROLLER[WideNor 1	LCCOMB_X64_Y13_N16	8	Global Clock	GCLK14	--
5	LAB1_top_Controller:LAB1_TOP_CONTROLLER[presentState_RX.recvive_2_RX	LCFF_X64_Y19_N19	16	Global Clock	GCLK5	--
6	LAB1_top_Controller:LAB1_TOP_CONTROLLER[presentState_RX.wait_1_RX	LCFF_X64_Y19_N27	8	Global Clock	GCLK7	--
7	serialFIRFilter:SERIAL_FIR_FILTER[CU:cu]presentState.resetSTATE	LCFF_X42_Y15_N3	1088	Global Clock	GCLK13	--

The 'Messages' pane at the bottom shows the following message:

```

Type ID Message
293000 Quartus II Full Compilation was successful. 0 errors, 80 warnings
  
```

The status bar at the bottom indicates 'System (4) Processing (219)' and '100% 00:01:12'.